

Zen Park

WXP190001


Lab 1

CS 4141.6U1

Digital Systems Laboratory Su21

$$Y=(A \cdot B) \cdot (C \cdot D)$$

AND

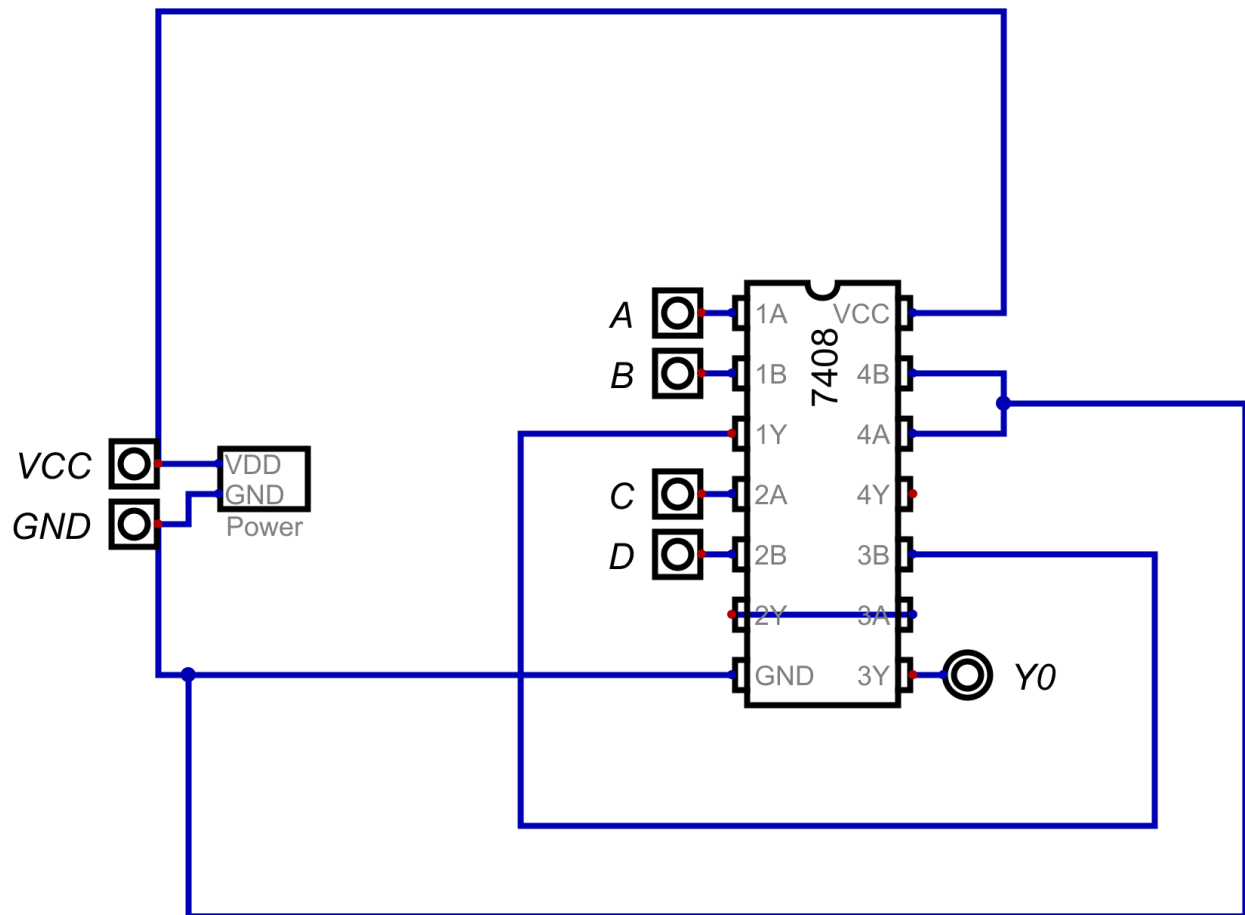

Truth Table:


A	B	C	D	Y0
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$Y0 = A \wedge B \wedge C \wedge D$

A, B, C, and D must all be turned on in order for the output to light up.

$$Y = [\sim(A \cdot B)] + [\sim(C \cdot D)]$$

NAND OR

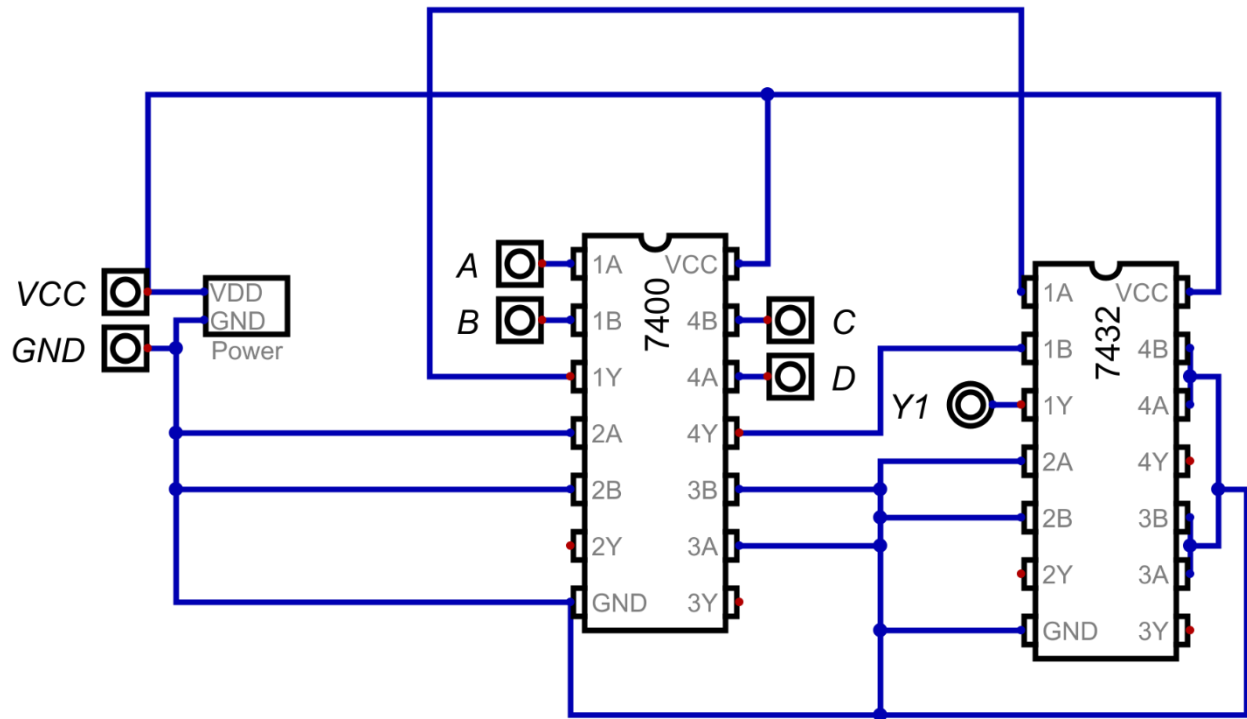

Truth Table:


A	B	C	D	Y1
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

$$Y1 = \bar{A} \vee \bar{B} \vee \bar{C} \vee \bar{D}$$

A, B, C, and D must all be turned on for the output to be turned off.

$$Y = \sim(A \cdot B) + C \cdot D$$

NAND OR AND

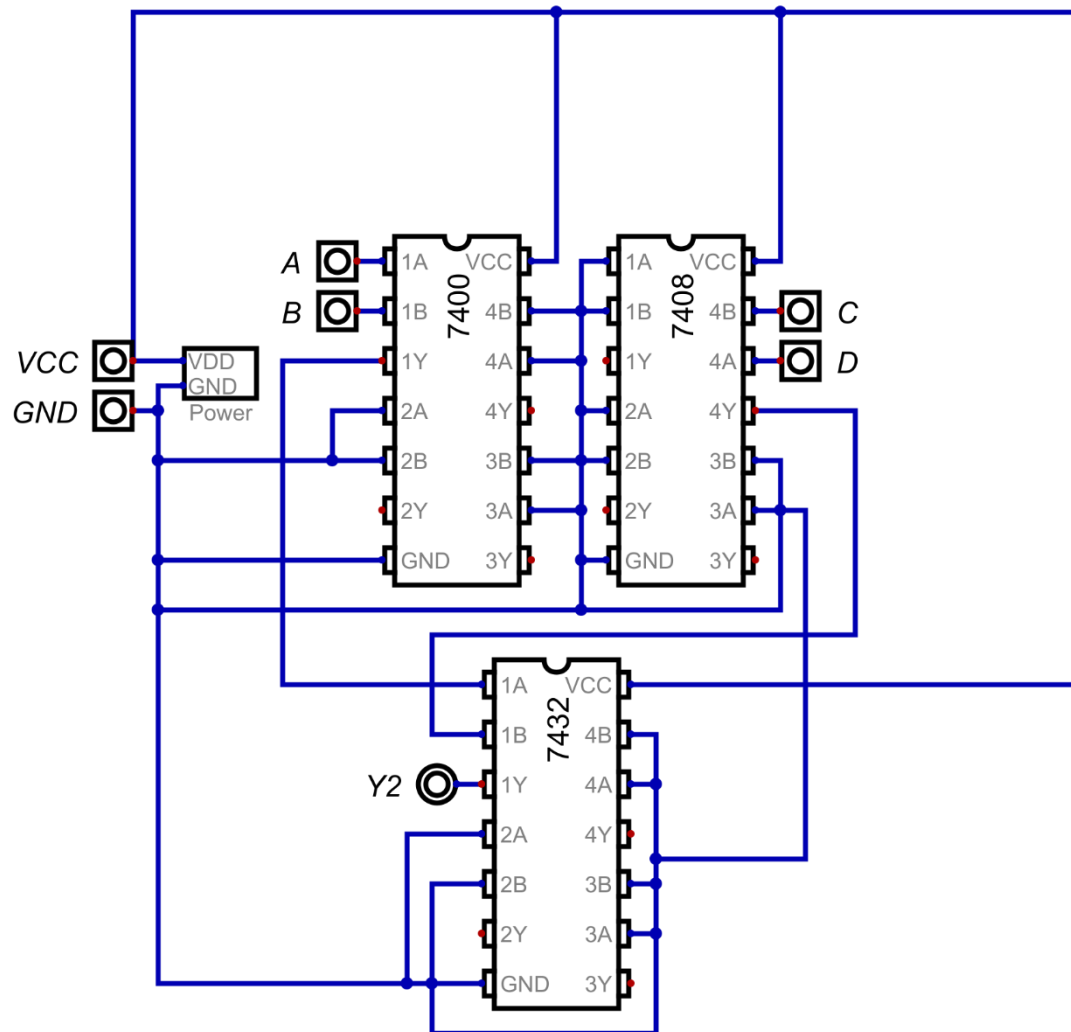

Truth Table:


A	B	C	D	Y2
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$Y2 = \bar{A} \vee \bar{B} \vee (C \wedge D)$$

A and B must be turned on to turn off the output. However, if C and D is turned on, A and B will make no difference, causing the output to stay on.

$$Y = (A \oplus B) \cdot \sim(C + D)$$

XOR NOR AND

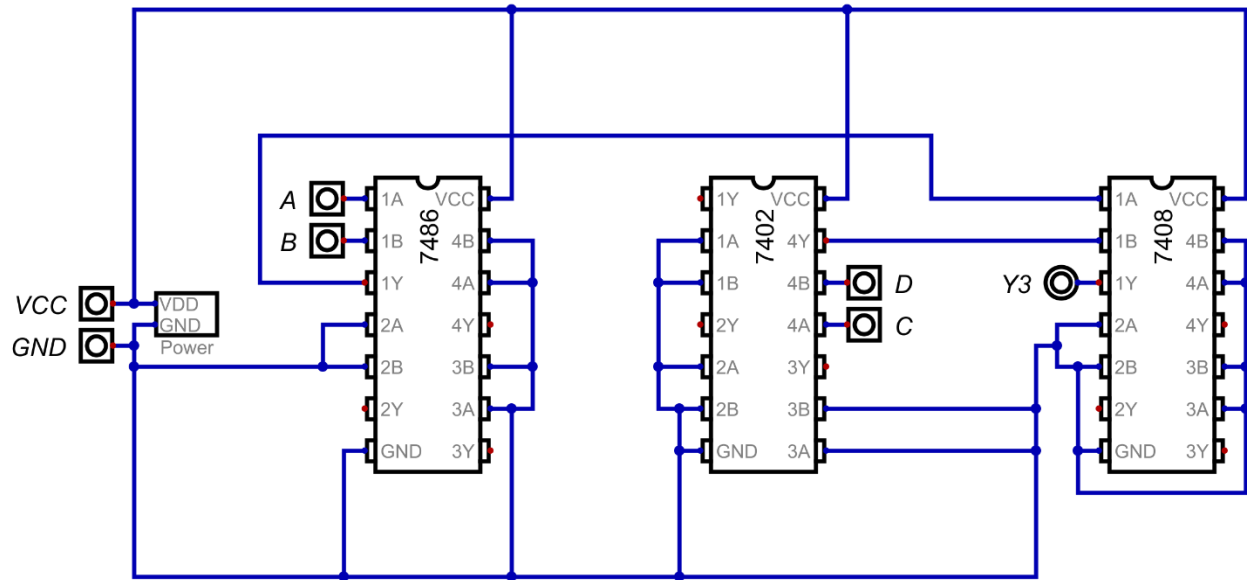

Truth Table:

A	B	D	C	Y3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$Y3 = (\bar{A} \wedge B \wedge \bar{C} \wedge \bar{D}) \vee (A \wedge \bar{B} \wedge \bar{C} \wedge \bar{D})$$

Turning on either A or B will turn on the output. However, both cannot be on at the same time, or the output will remain off.

Furthermore, if either A or B turns on the output, turning on either C or D will shut down the output.